

浙江大学



计算机组成实验报告

实验名称：单周期CPU设计（不含指令扩展）

姓名：蒋奕

学号：3210103803

专业：计算机科学与技术

课程名称：计算机组成

实验地点：东4-509

指导教师：赵莎

2023 年 4 月 29 日

单周期CPU设计（不含指令扩展）

1	实验目的和要求	2
2	实验内容和原理	2
2.1	实验任务	2
2.2	实验原理	2
3	实验设备和环境	4
4	实验实现方法、步骤与调试	4
5	实验结果与分析	10
6	实验讨论、心得	13
7	附录	13

1 实验目的和要求

- 复习寄存器传输控制技术
- 掌握 CPU 的核心组成：数据通路与控制器
- 设计数据通路的功能部件
- 进一步了解计算机系统的基本结构
- 熟练掌握 IP 核的使用方法
- 掌握 CPU 的核心：数据通路组成与原理,设计数据通路,指令执行过程与控制流关系
- 学习测试方案的设计,学习测试程序的设计


2 实验内容和原理

2.1 实验任务


- RTL 代码描述 CPU 设计 SCPU.v
- 设计实现数据通路采用 RTL 实现
- ImmGen立即数生成模块设计采用 RTL 实现
- PC寄存器设计及 PC 通路建立
- 熟练掌握 IP 核的使用方法
- 用硬件描述语言设计实现控制器,设计控制器测试方案并完成测试(译码测试： R格式、访存指令、分支指令，转移指令)

2.2 实验原理

SCPU 原理图如下所示

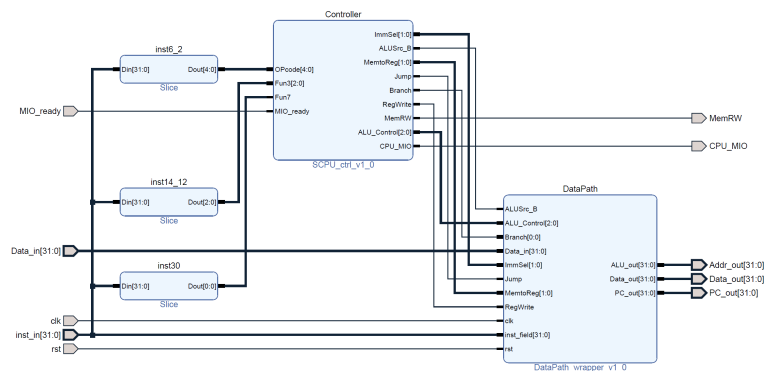

datapath 原理图如下所示

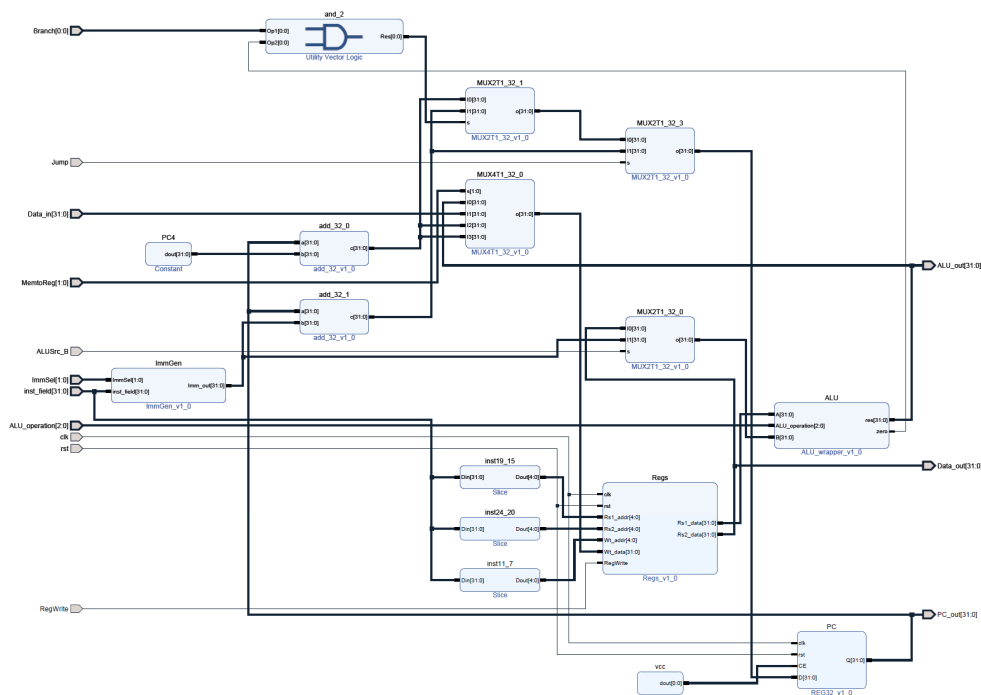

本实验里面，为了实现功能与调试bug时候方便，没有采用单独的把ALU模块从wrapper后调用到本实验，而是直接用Verilog代码的形式自己重新实现了一份，具体见后面的代码。

pc 设计如下图所示


PC寄存器设计及PC通路建立

□ 设计32位寄存器

- 用途：PC指针、数据、地址或指令锁存
- 采用行为描述实线
- 模块名：REG32
 - 上升沿触发：clk
 - 使能信号：CE
 - 同步复位：rst=1
 - 数据输入：D(31:0)
 - 数据输出：Q(31:0)

■ 参考描述结构
 
```
module REG32(input clk,
             .....
             always @(posedge clk or posedge rst)
               if (rst==?) Q <= ? ;
               else if (?) Q <= ? ;
             endmodule
```



本实验里面，为了实现功能方便，没有采用单独的PC模块，而是将其融合到了SCPUCTRL模块里面，具体见后面的代码。

控制信号设计如下图所示

控制信号定义

通路与操作控制

信号	源数目	功能定义	赋值0时动作	赋值1时动作	赋值2时动作
ALUSrc_B	2	ALU端口B输入选择	选择源操作数寄存器2数据	选择32位立即数（符号扩展后）	-
MemToReg	3	寄存器写入数据选择	选择ALU输出	选择存储器数据	选择PC+4
Branch	2	Beq指令目标地址选择	选择PC+4地址	选择转移目的地址PC+imm（zero=1）	-
Jump	3	J指令目标地址选择	由Branch决定输出	选择跳转目标地址PC+imm（JAL）	-
RegWrite	-	寄存器写控制	禁止寄存器写	使能寄存器写	-
MemRW	-	存储器读写控制	存储器读使能，存储器写禁止	存储器写使能，存储器读禁止	-
ALU_Control	000-111	3位ALU操作控制	参考表ALU_Control（详见实验4-2）		
ImmSel	00-11	2位立即数组合控制	参考表ImmSel（详见实验4-2）		

控制信号真值表如下图所示

主控制器信号真值表

Inst[31:0]	Banch	Jump	ImmSel	ALUSrc_B	ALU_Control	MemRW	RegWrite	MemtoReg
add	0	0	*	Reg	Add	Read	1	ALU
sub	0	0	*	Reg	Sub	Read	1	ALU
(R-R Op)	0	0	*	Reg	(Op)	Read	1	ALU
addi	0	0	I	Imm	Add	Read	1	ALU
lw	0	0	I	Imm	Add	Read	1	Mem
sw	0	0	S	Imm	Add	Write	0	*
beq	0	0	B	Reg	Sub	Read	0	*
beq	1	0	B	Reg	sub	Read	0	*
j al	0	1	J	Imm	*	Read	1	PC+4
lui	0	0	U	Imm	Add	Read	1	ALU

3 实验设备和环境

计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统,Sword2.0/Sword4.0开发板,Xilinx VI-VADO 2017.4及以上开发工具

4 实验实现方法、步骤与调试

本实验主要采用Verilog语言描述并且实现原理图中的各个模块。然后替代lab2中的各个同名模块，并且自己设计测试程序进行调试直到功能正确。

SCPU 实现代码如下：

```

1      `timescale 1ns / 1ps
      module SCPU(
3          input wire clk ,
          input wire rst ,
5          input wire MIO_ready ,
          input wire [31:0] inst_in ,
7          input wire [31:0] Data_in ,
          output wire MemRW,
          output wire CPU_MIO,
          output wire [31:0] Addr_out ,
11         output wire [31:0] Data_out ,
          output wire [31:0] PC_out
13     );
        wire [1:0] ImmSel;
15        wire [1:0] MemtoReg;
        wire [2:0] ALU_Control;
17        wire Jump, Branch , RegWrite , ALUSrc_B;
        SCPU_ctrl mySCPU_ctrl(
19            .OPcode( inst_in [6:2]) ,
            .Fun3( inst_in [14:12]) ,
21            .Fun7( inst_in [30]) ,
            .MIO_ready( MIO_ready ) ,
23            .ImmSel( ImmSel ) ,
            .ALUSrc_B( ALUSrc_B ) ,
25            .MemtoReg( MemtoReg ) ,
            .Jump( Jump ) ,
27            .Branch( Branch ) ,
            .RegWrite( RegWrite ) ,
29            .MemRW(MemRW) ,
            .ALU_Control( ALU_Control ) ,
31            .CPU_MIO(CPU_MIO)
        );
33        DataPath myDataPath(
            .ALUSrc_B( ALUSrc_B ) ,
35            .ALU_operation( ALU_operation ) , // ALU_Control ALU_Control
            .Branch( Branch ) ,
37            .Data_in( Data_in ) ,
            .ImmSel( ImmSel ) ,
39            .Jump( Jump ) ,
            .MemtoReg( MemtoReg ) ,
41            .RegWrite( RegWrite ) ,
            .clk( clk ) ,
43            .rst( rst ) ,
            .inst_field( inst_in ) ,
45            .ALU_out( Addr_out ) ,
            .Data_out( Data_out ) ,
47            .PC_out( PC_out )
        );
49    endmodule

```

datapath 实现代码如下：

```

      `timescale 1ns / 1ps
2      module DataPath(
          input wire clk ,
          input wire rst ,
4          input wire Jump,

```

```

6   input wire Branch ,
   input wire [1:0] MemtoReg ,
8   input wire ALUSrc_B ,
   input wire RegWrite ,
10  input wire [1:0] ImmSel ,
   input wire [2:0] ALU_operation ,
12  input wire [31:0] Data_in ,
   input wire [31:0] inst_field ,
14  output reg [31:0] PC_out ,
   output reg [31:0] Data_out ,
16  output reg [31:0] ALU_out
   );
18  wire [31:0] Imm_out;
   ImmGen myImmGen(
20    .ImmSel(ImmSel) ,
    .inst_field(inst_field) ,
22    .Imm_out(Imm_out)
   );
24  wire rs_rt_equal;
   wire [31:0] PC_next;
26  wire [31:0] PC_jump;
   assign PC_next = PC_out + 4;
28  assign PC_jump = PC_out + Imm_out;
   always @(posedge clk or posedge rst) begin
30     if(rst) // reset pc -> 0
       begin
32         PC_out <= 0;
           end
34     else if(Jump) // jal
       begin
36         PC_out <= PC_jump;
           end
38     else if(Branch) // neq
       begin
40         PC_out <= (rs_rt_equal) ? PC_jump : PC_next;
           end
42     else
       begin
44         PC_out <= PC_next;
           end
46     end
   wire [4:0] Rs1_addr;
48   wire [4:0] Rs2_addr;
   wire [4:0] Wt_addr;
50   assign Rs1_addr = inst_field[19:15];
   assign Rs2_addr = inst_field[24:20];
52   assign Wt_addr = inst_field[11:7];
   reg [31:0] Wt_data;
54   wire [31:0] Rs1_data;
   wire [31:0] Rs2_data;
56   always @(*) begin
       case(MemtoReg)
58         2'b00: Wt_data = ALU_out;
         2'b01: Wt_data = Data_in;
         2'b10: Wt_data = PC_next;
         2'b11: Wt_data = PC_next;
62       endcase
   end
64   regs myRegs(

```

```

66     .clk (clk),
    .rst (rst),
    .Rs1_addr (Rs1_addr),
68     .Rs2_addr (Rs2_addr),
    .Wt_addr (Wt_addr),
70     .Rs1_data (Rs1_data),
    .Rs2_data (Rs2_data),
72     .Wt_data (Wt_data),
    .RegWrite (RegWrite)
74 );
    assign rs_rt_equal = (Rs1_data == Rs2_data) ? 1 : 0;
76     reg [31:0] alu_a;
    reg [31:0] alu_b;
78     wire zero;
    wire [31:0] alu_out;
80     always @(*) begin
        alu_a = Rs1_data;
82         case (ALUSrc_B)
            1'b0: alu_b = Rs2_data;
            1'b1: alu_b = Imm_out;
            endcase
86         end
        ALU myALU(
88             .A (alu_a),
            .B (alu_b),
90             .ALU_operation (ALU_operation),
            .res (alu_out),
92             .zero (zero)
        );
94         always @(*) begin
            Data_out = Rs2_addr;
96             ALU_out = alu_out;
            end
98     endmodule

```

ImmGen 实现代码如下:

```

2     `timescale 1ns / 1ps
    module ImmGen(
4         input wire [1:0] ImmSel,
        input wire [31:0] inst_field,
        output reg [31:0] Imm_out
6    );
        always @(*) begin
8            case (ImmSel)
                2'b00 : Imm_out = { {20 {inst_field[31]} }, inst_field[31:20]}; // addi/lw(I)
10             2'b01 : Imm_out = { {20 {inst_field[31]} }, inst_field[31:25], inst_field[11:7]}; // sw(s)
                2'b10 : Imm_out = { {20 {inst_field[31]} }, inst_field[7], inst_field[30:25], inst_field
12                     [11:8], 1'b0}; // beq(sb)
                2'b11 : Imm_out = { {12 {inst_field[31]} }, inst_field[19:12], inst_field[20],
                     inst_field[30:21], 1'b0}; // jal(uj)
            endcase
14         end
    endmodule

```


SCPU Ctrl 实现代码如下:

```

1  module SCPU_ctrl(
2      input [4:0] OPcode ,
3      input [2:0] Fun3 ,
4      input Fun7 ,
5      input MIO_ready ,
6      output reg [1:0] ImmSel ,
7      output reg ALUSrc_B ,
8      output reg [1:0] MemtoReg ,
9      output reg Jump ,
10     output reg Branch ,
11     output reg RegWrite ,
12     output reg MemRW ,
13     output reg [2:0] ALU_Control ,
14     output reg CPU_MIO
15 );
16 reg [1:0] ALUop;
17 `define CPU_ctrl_signals {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,Jump,ALUop,ImmSel}
18 always @ *
19 begin
20     case(OPcode)//ALUop modified to ppt
21     5'b01100: begin 'CPU_ctrl_signals = {1'b0,2'b00,1'b1,1'b0,1'b0,1'b0,2'b10,2'b00}; end //
22         ALU(R)
23     5'b00000: begin 'CPU_ctrl_signals = {1'b1,2'b01,1'b1,1'b0,1'b0,1'b0,2'b00,2'b00}; end //
24         load(I)
25     5'b01000: begin 'CPU_ctrl_signals = {1'b1,2'b00,1'b0,1'b1,1'b0,1'b0,2'b00,2'b01}; end //
26         store(S)
27     5'b11000: begin 'CPU_ctrl_signals = {1'b0,2'b00,1'b0,1'b0,1'b1,1'b0,2'b01,2'b10}; end //
28         beq(B)
29     5'b11011: begin 'CPU_ctrl_signals = {1'b0,2'b10,1'b1,1'b0,1'b0,1'b1,2'b00,2'b11}; end //
30         jump, ALUop = xx
31     5'b00100: begin 'CPU_ctrl_signals = {1'b1,2'b00,1'b1,1'b0,1'b0,1'b0,2'b11,2'b00}; end //
32         imm(I)
33     endcase
34 end
35 wire [3:0] Fun;
36 assign Fun = {Fun3,Fun7};
37 always @(*)
38 begin//bug
39     case(ALUop)
40     2'b00: ALU_Control = 3'b010 ;//add address for load and store and jump
41     2'b01: ALU_Control = 3'b110 ;//sub for beq
42     2'b10://ALU
43     case(Fun)
44     4'b0000: ALU_Control = 3'b010 ;//add
45     4'b0001: ALU_Control = 3'b110 ;//sub
46     4'b1110: ALU_Control = 3'b000 ;//and
47     4'b1100: ALU_Control = 3'b001 ;//or
48     4'b0100: ALU_Control = 3'b111 ;//slt
49     4'b1010: ALU_Control = 3'b101 ;//srl
50     4'b1000: ALU_Control = 3'b011 ;//xor
51     default: ALU_Control = 3'bx;
52     endcase
53     2'b11://imm
54     case(OPcode)
55     5'b00000: ALU_Control = 3'b010; //load
56     5'b00100://imm
57     case(Fun3)
58     3'b010: ALU_Control=3'b111; //slt

```

```

53 3'b000: ALU_Control=3'b010; // add
3'b100: ALU_Control=3'b011; // xor
55 3'b110: ALU_Control=3'b001; // or
3'b111: ALU_Control=3'b000; // and
57 3'b101: ALU_Control=3'b101; // srl
default: ALU_Control=3'bx;
59 endcase
default: ALU_Control=3'bx;
61 endcase
endcase
63 end
endmodule

```

ALU 实现代码如下：

```

'timescale 1ns / 1ps
2 module ALU(
input [31:0] A,
4 input [31:0] B,
input [2:0] ALU_operation ,
6 output reg [31:0] res ,
output zero
8 );
parameter one = 32'h00000001;
parameter zero_0 = 32'h00000000;
always @ (*) begin
12 case (ALU_operation)
3'b000: res=A&B; // and
14 3'b001: res=A|B; // or
3'b010: res=A+B; // add
16 3'b011: res=A^B; // xor
3'b110: res=A-B; // sub
18 3'b101: res=B>>1; // srl
3'b111: res=($signed(A) < $signed(B)) ? one : zero_0; // slt
20 default: res=32'h00000000;
endcase
22 end
assign zero = (res==0)? 1: 0;
24 endmodule

```

regs 实现代码如下：

```

'timescale 1ns / 1ps
2 module regs(
input clk ,
4 input rst ,
input RegWrite ,
6 input [4:0] Rs1_addr , Rs2_addr , Wt_addr ,
input [31:0] Wt_data ,
8 output [31:0] Rs1_data , Rs2_data
);
10 reg [31:0] register [1:31]; // r1 r31
integer i;
12 assign Rs1_data = (Rs1_addr== 0) ? 0 : register[Rs1_addr]; // read rdata_A
assign Rs2_data = (Rs2_addr== 0) ? 0 : register[Rs2_addr]; // read rdata_B

```

```

14  always @(posedge clk or posedge rst )
    begin if (rst ==1)
16      for (i=1; i<32; i=i+1) register[i] <= 0; // reset
    else if ( ( Wt_addr != 0) && (RegWrite == 1 ) )
18      register[Wt_addr] <= Wt_data ; // write
    end
20  endmodule

```

5 实验结果与分析

SCPU CTRL 仿真激励代码如下：

```

1  module SCPU_ctrl_tb() ;
    reg [4:0] OPcode; //OPcode
    reg [2:0] Fun3; //Function
    reg Fun7; //Function
    reg MIO_ready; //CPU Wait
    wire [1:0] ImmSel;
    wire ALUSrc_B;
    wire [1:0] MemtoReg;
    wire Jump;
    wire Branch;
    wire RegWrite;
    wire MemRW;
    wire [2:0] ALU_Control;
    wire CPU_MIO;
    SCPU_ctrl SCPU_ctrl_U(
    .OPcode (OPcode ),
    .Fun3 (Fun3 ),
    .Fun7 (Fun7 ),
    .MIO_ready (MIO_ready ),
    .ImmSel (ImmSel ),
    .ALUSrc_B (ALUSrc_B ),
    .MemtoReg (MemtoReg ),
    .Jump (Jump ),
    .Branch (Branch ),
    .RegWrite (RegWrite ),
    .MemRW (MemRW ),
    .ALU_Control (ALU_Control),
    .CPU_MIO (CPU_MIO )
    );
    initial begin
    OPcode = 0;
    Fun3 = 0;
    Fun7 = 0;
    MIO_ready = 0;
    #40;
    OPcode = 5'b01100; //R
    Fun3 = 3'b000;Fun7 = 1'b0; //add
    #20;
    Fun3 = 3'b000;Fun7 = 1'b1; //sub
    #20;
    Fun3 = 3'b111;Fun7 = 1'b0; //and
    #20;
    Fun3 = 3'b110;Fun7 = 1'b0; //or
    #20;
    end


```

```

#20;
45 Fun3 = 3'b010;Fun7 = 1'b0; //slt
#20;
47 Fun3 = 3'b101;Fun7 = 1'b0; //srl
#20;
49 Fun3 = 3'b100;Fun7 = 1'b0; //xor
#20;
51 Fun3 = 3'b111;Fun7 = 1'b1;
#20;
53 OPcode = 5'b00000; //load
#20;
55 OPcode = 5'b01000; //store
#20;
57 OPcode = 5'b11000; //beq
#20;
59 OPcode = 5'b11011; //jal
#40;
61 OPcode = 5'b00100; //l
Fun3 = 3'b000; //addi
63 #20;
Fun3 = 3'b111; //andi
65 #20;
Fun3 = 3'b110; //ori
67 #20;
Fun3 = 3'b010; //slti
69 #20;
Fun3 = 3'b101; //srli
71 #20;
Fun3 = 3'b100; //xori
73 #20
OPcode = 5'h1f;
75 Fun3 = 3'b000;
Fun7 = 1'b0;
77 end
endmodule

```

仿真波形图如下：

 

自己设计指令集以及第一轮LOOP循环的实验结果如下表格所示(PC从第一条指令开始时候的初始值为0，在此之后每条指令的位置PC加4)

表 1: 指令集以及实验结果

指令	机器码	ALU输出(16进制)	评注
LOOP: addi x18,x0,1	0x00100913	00000001	
add x19,x18,x18	0x012909B3	00000002	
sub x20,x18,x19	0x41390A33	FFFFFFFF	
sub x20,x20,x19	0x413A0A33	FFFFFFFFD	
add x21,x19,x18	0x01298AB3	00000003	
lw x20,0x34(x0)	0x03402A03	00000034	x20=0x55555555
xor x21,x21,x20	0x014ACAB3	55555556	
xori x21,x20,31	0x01FA4A93	5555554A	
or x21,x21,x20	0x014AEB3	5555555F	
ori x21,x21,124	0x07CAEA93	5555557F	
and x21,x21,x20	0x014AFAB3	55555555	
andi x21,x21,21	0x015AFA93	00000015	
slt x23,x20,x21	0x015A2BB3	00000000	x20>x21
sw x20,0x34(x0)	0x03402A23	00000034	x20=0x55555555
add x23,x23,x0	0x000B8BB3	00000000	
slti x23,x21,5	0x005AAB93	00000000	x21>5
add x23,x23,x0	0x000B8BB3	00000000	
beq x23,x23,SKIP	0x017B8463	00000000	
add x21,x21,x21	0x015A8AB3		skipped
SKIP: add x21,x21,x0	0x000A8AB3	00000015	
jal LOOP	0xFB1FF0EF		回到开始时候的LOOP

实验用到的RAM如下所示:

f0000000, 000002AB, 80000000, 0000003F, 00000001, FFF70000,0000FFFF, 80000000, 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb, cccccccc, dddddddd, eeeeeeee,FFFFFFFF, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820, 08002300;

以上测试程序以及实验结果表明，本实验成功验证了如下指令的正确性：

- R-Type add, sub, and, or, xor, slt, srl
- I-Type addi, andi, ori, xori, slti, srli, lw
- S-Type sw
- B-Type beq
- J-Type Jal

6 实验讨论、心得

部分思考题回答如下：

- 设计 bne 指令需要增加控制信号吗：需要增加branchN信号，为0时候选择PC+4 地址，为1时候选择转移目的地址PC+imm
- 单周期控制器时序体现在那里：每次只取一条指令，在执行完一条指令之前不会执行下一条指令的instruction fetch操作


7 附录

一些正文里面放不下的原理图：

CPU organization

□ Digital circuit

 
- General circuits that controls logical event with logical gates -
-Hardware




□ Computer organization

- Special circuits that processes logical action with instructions -
-Software


Control unit---add

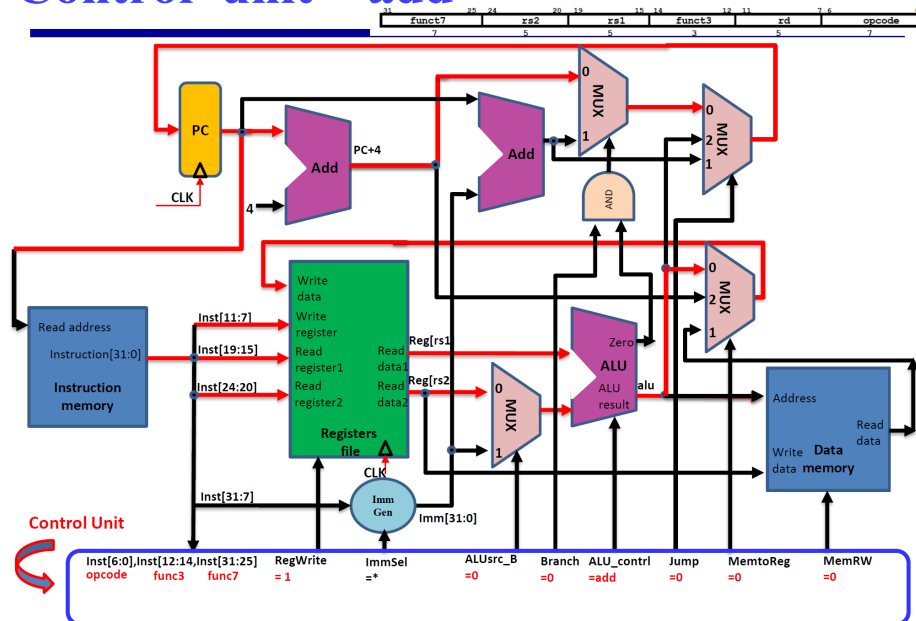


Control unit---lw

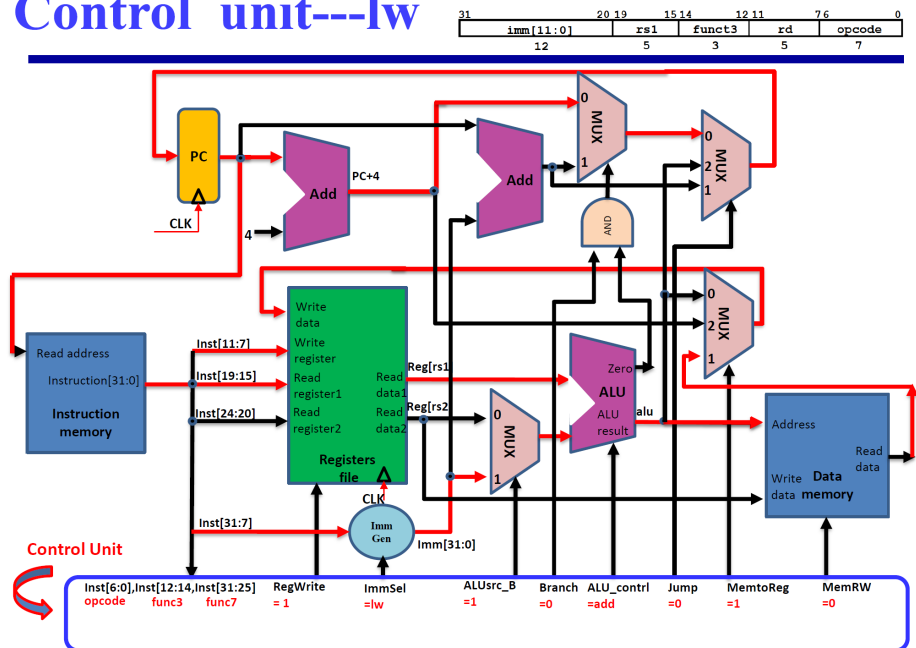


Control unit---sw

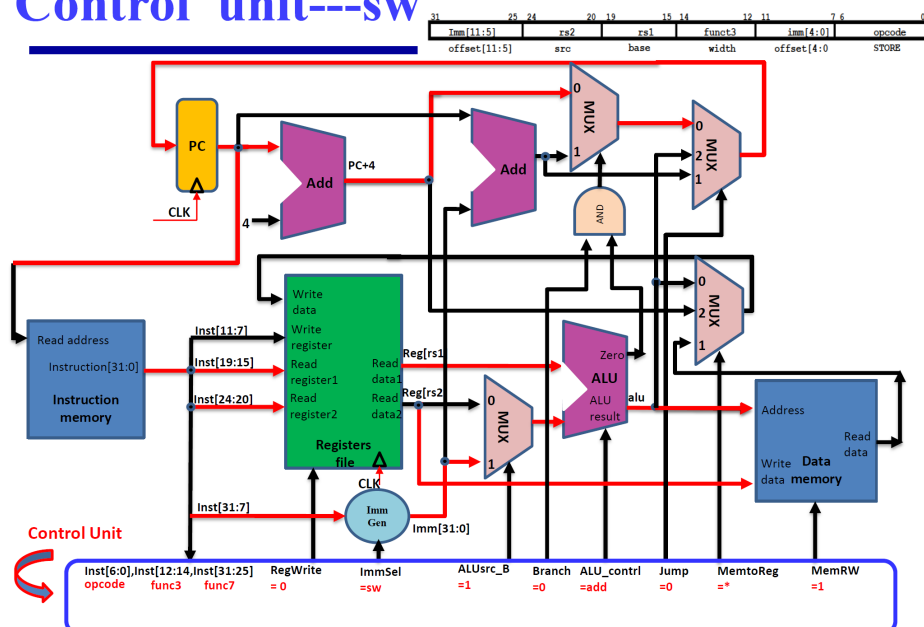


Control unit---beq

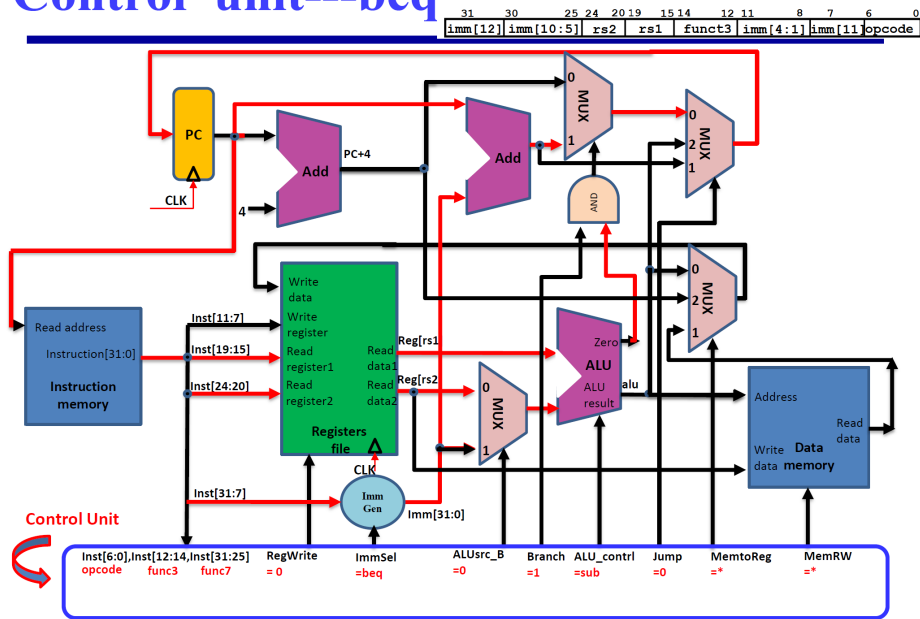

Control unit---jal

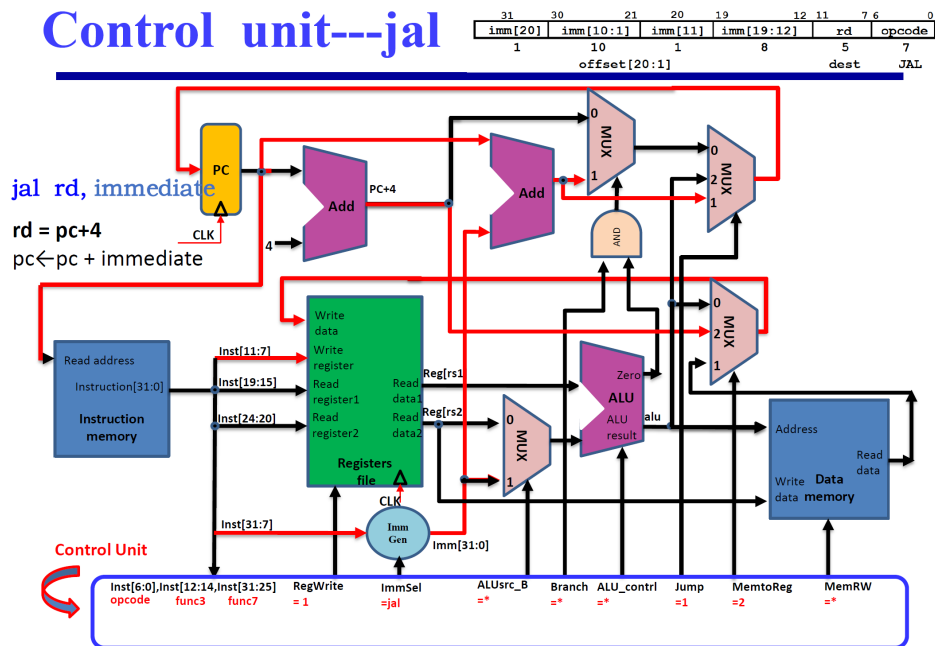


ALU操作译码----多级译码

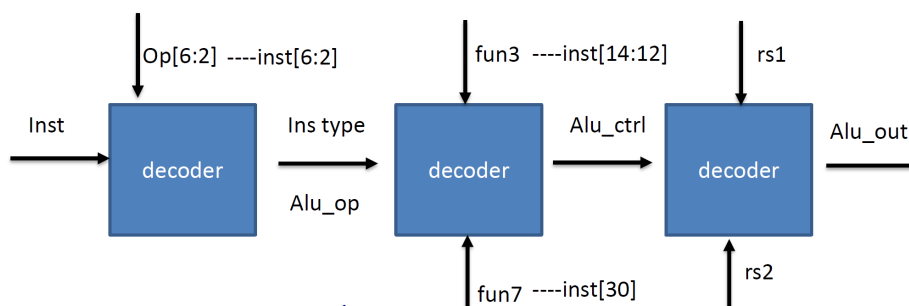


ImmSel


I-Format

 

S-Format

 


B-Format

 

ImmSel

U-Format

 

J-Format

