

浙江大学

本科实验报告

课程名称：数字逻辑设计

姓 名：蒋奕

学 院：计算机学院

系：计算机系

专 业：计算机科学与技术

学 号：3210103803

指导教师：马德

2022 年 10 月 31 日

浙江大学实验报告

课程名称: 数字逻辑设计 实验类型: 绘图实验+模块调用

实验项目名称: 多路选择器设计及应用

学生姓名: 蒋奕 专业: 计算机科学与技术 学号: 3210103803

同组学生姓名: 任庭旭 指导老师: 马德

实验地点: 东 4-509 实验日期: 2022 年 10 月 31 日

一、实验目的:


- ① 掌握数据选择器的工作原理和逻辑功能
- ② 掌握数据选择器的使用方法
- ③ 掌握 4 位数码管扫描显示方法
- ④ 4 位数码管显示应用—记分板设计

实验一: 数据选择器设计


新建工程, 工程名称用 Mux4to1b4_sch。

新建 Schematic 源文件, 文件名称用 Mux4to14b。

用如下原理图进行设计 MUX4to1。

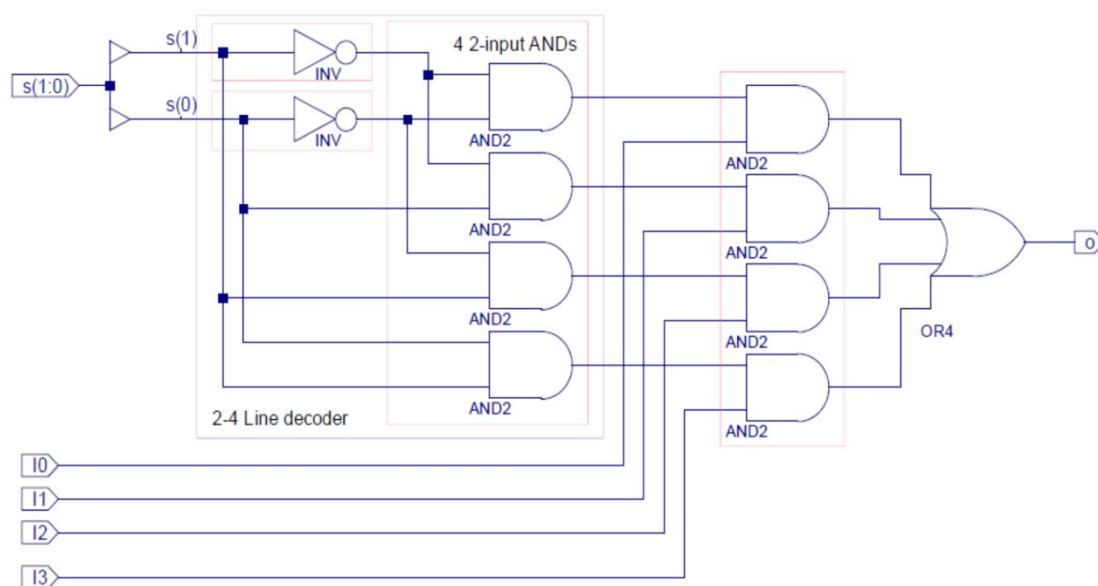

用如下原理图进行设计 MUX4to1b4。

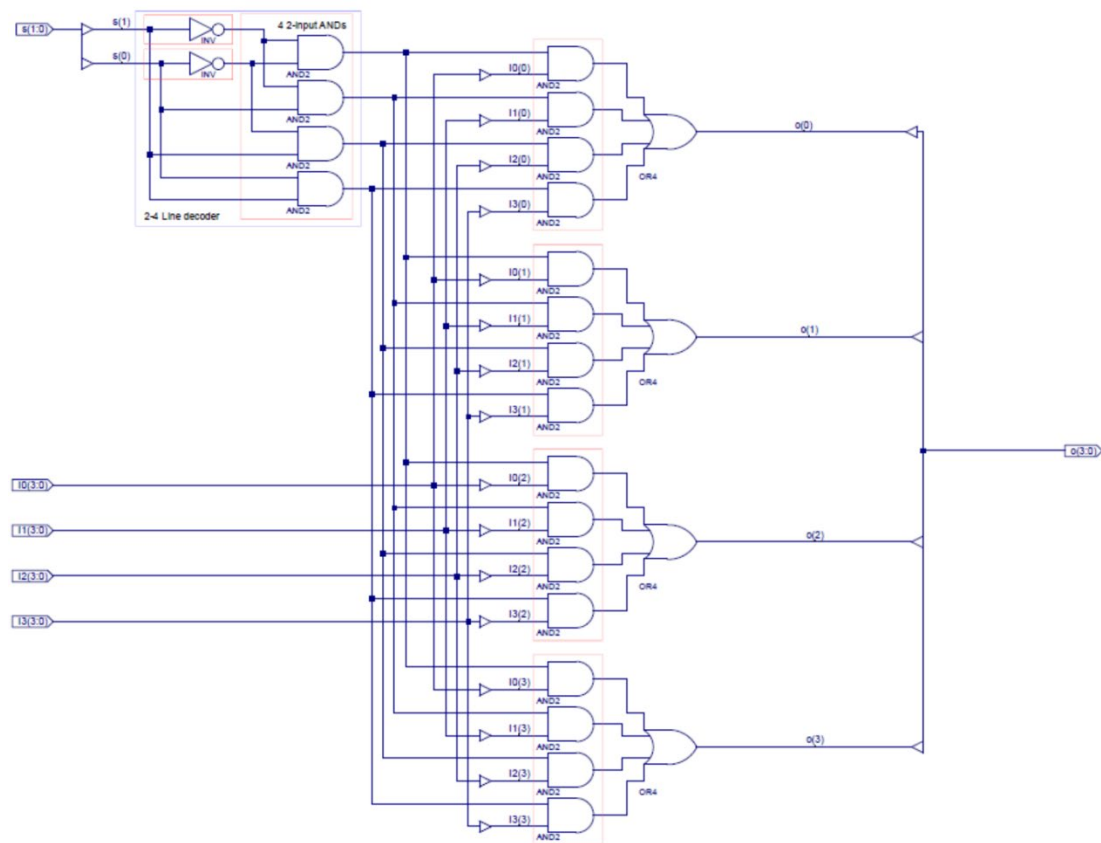

建立仿真波形文件，初始化 I0、I1、I2、I3 和 S[1:0]，进行仿真


实验二：记分板设计

新建工程 ScoreBoard。Top Level Source Type 用 HDL。

设计动态扫描同步输出模块

通用计数分频模块

顶层模块

 

输出输出引脚功能

输入

时钟：clk

使能控制：sw[7:4]

小数点输入：sw[3:0]

按键输入数字：BTN4Y0-BTN4Y3 为 btn[3:0]

输出


七段数码管段码输出线：segment[7:0]，包括 a-g, p

七段数码管位选择线：an[3:0]


按键使能控制线：BTN4

根据设计修改 UCF

其中顶层模块内部结构为

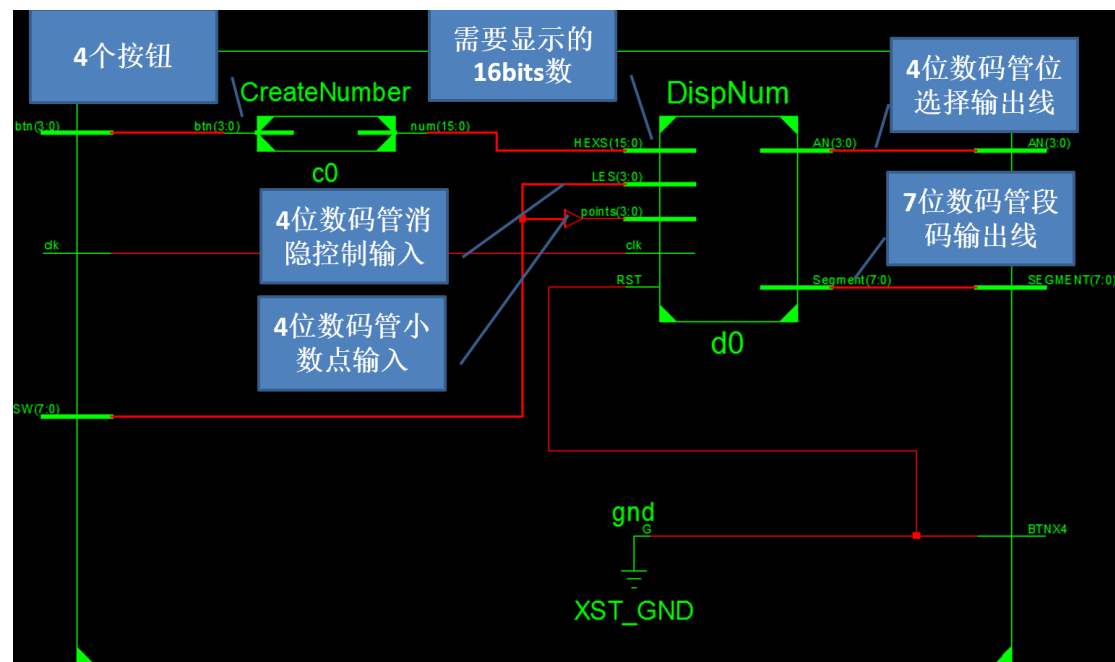

DispNum 模块内部结构如下：

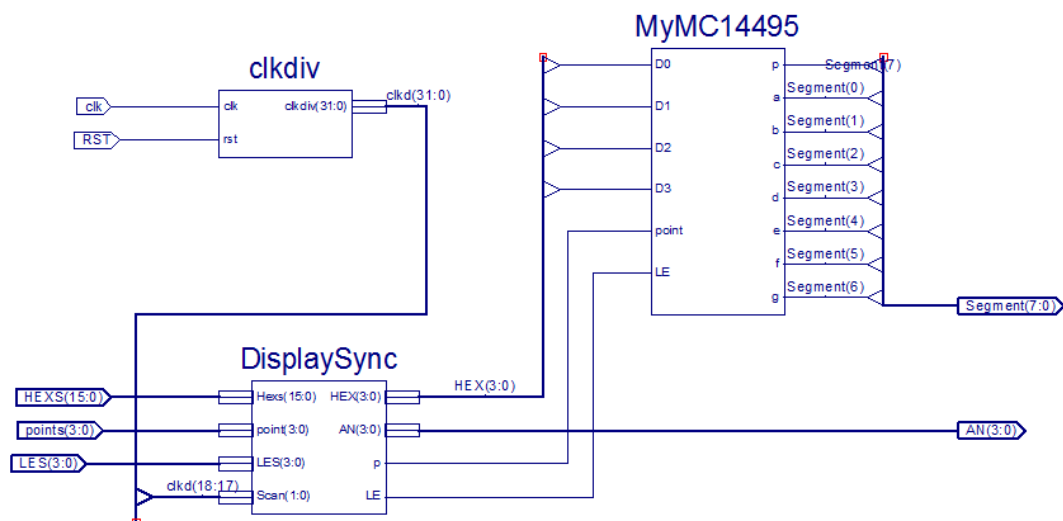

用原理图形式设计 DisplaySync 模块

模块名: DisplaySync.sch

制作逻辑符号并修改: DisplaySync.sym

相关参数如下:

Hexs(15:0): 需要显示的 4 个 4 位二进制数

point(3:0): 每位数码管的小数点

LES(3:0): 每位数码管是否需要消隐

Scan(1:0): 扫描控制信号

HEX(3:0): 当前要显示的 4 位二进制数

AN(3:0): 4 位数码管的位选择信号 (低电平有效)

P、LE: 小数点和消隐控制

用 Verilog 代码设计辅助模块: 时钟计数分频器

32 位时钟计数分频器延时较高, 要求不高的时钟也可以用

本实验中用 clkdiv(18:17) 作为扫描控制信号, 控制 4 位数码管的动态扫描,

每一位显示切换时间为 $2^{17} / 100\text{M} = 1.3\text{ms}$

制作逻辑符号并修改: clkdiv.sym

相关参数如下:

模块名: clkdiv.v

clk: 实验板主时钟

rst: 复位信号

clkdiv(31:0): 分频时钟输出

设计顶层模块

新建源文件 top, 在右键菜单里设为 “Top Module”, Verilog 代码如下:

```
module top(input wire clk,
    input wire [7:0] SW,
    input wire [3:0] btn,
    output wire [3:0] AN,
    output wire [7:0] SEGMENT,
    output wire BTNX4
);
    wire [15:0] num;
    CreateNumber c0(btn,num);
    DispNum d0(clk, num, SW[7:4], SW[3:0], 1'b0, AN, SEGMENT);
    assign BTNX4 = 1'b0; //Enable button inputs
endmodule
```


设计 CreateNumber 按键数据输入模块，Verilog 代码如下：

```
module CreateNumber(  
    input wire [3:0] btn,  
    output reg [15:0] num  
);  
wire [3:0] A,B,C,D;  
initial num <= 16'b1010_1011_1100_1101;  
assign A = num[3:0] + 4'd1;  
assign B = num[7:4] + 4'd1;  
assign C = num[11:8] + 4'd1;  
assign D = num[15:12] + 4'd1;  
always @(posedge btn[0]) num[3:0] <= A;  
always @(posedge btn[1]) num[7:4] <= B;  
always @(posedge btn[2]) num[11:8] <= C;  
always @(posedge btn[3]) num[15:12] <= D;  
endmodule
```


之后建立 k7. ucf 进行验证

二、实验数据记录和处理


实验一：数据选择器设计

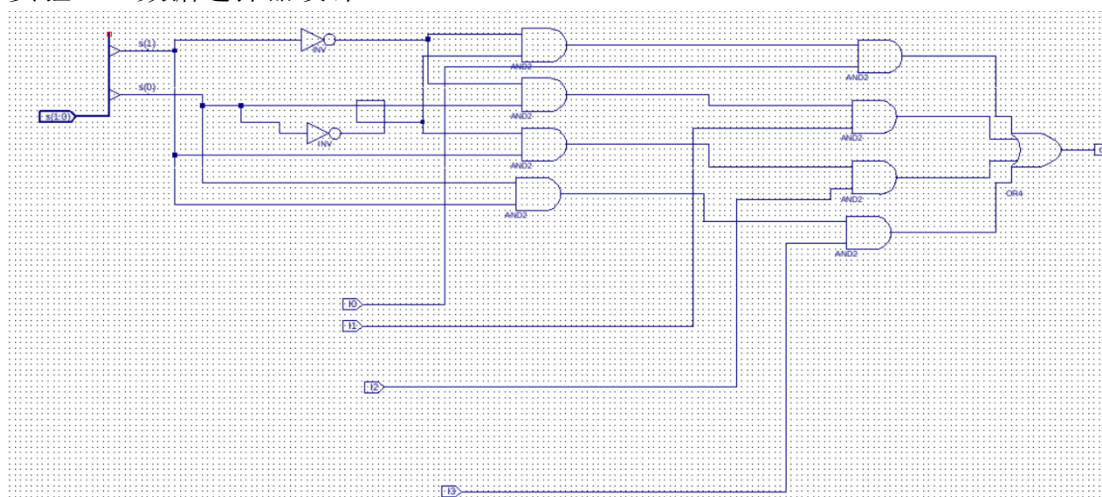

MUX4to1 自主作图如上

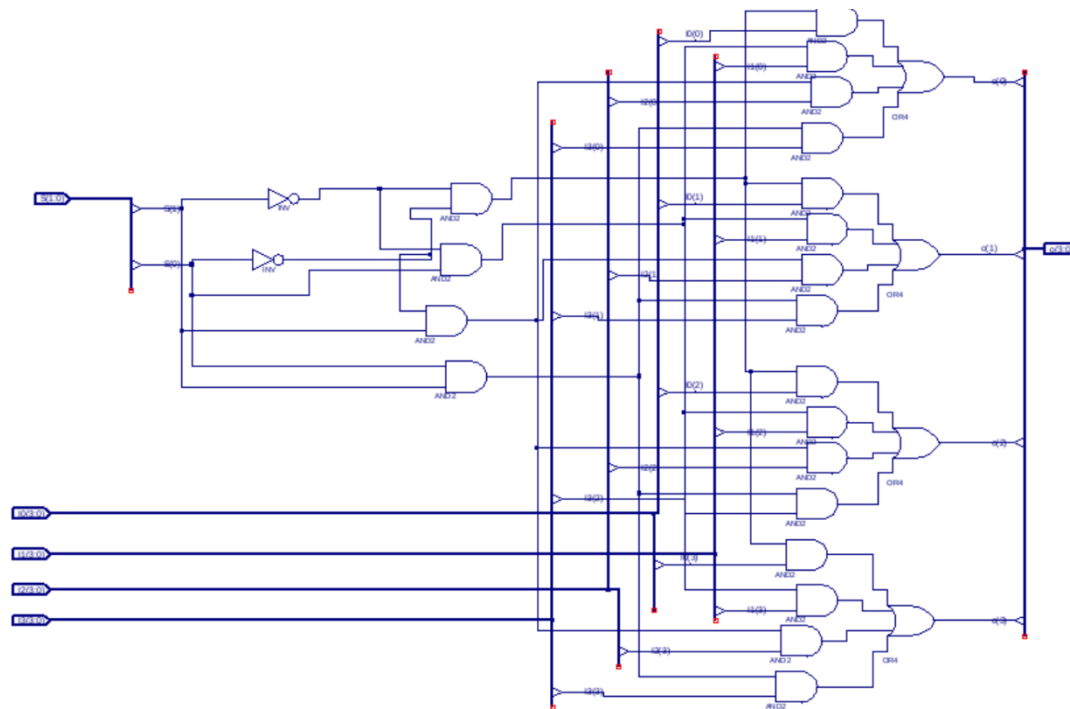

MUX4to14b 自主作图如上

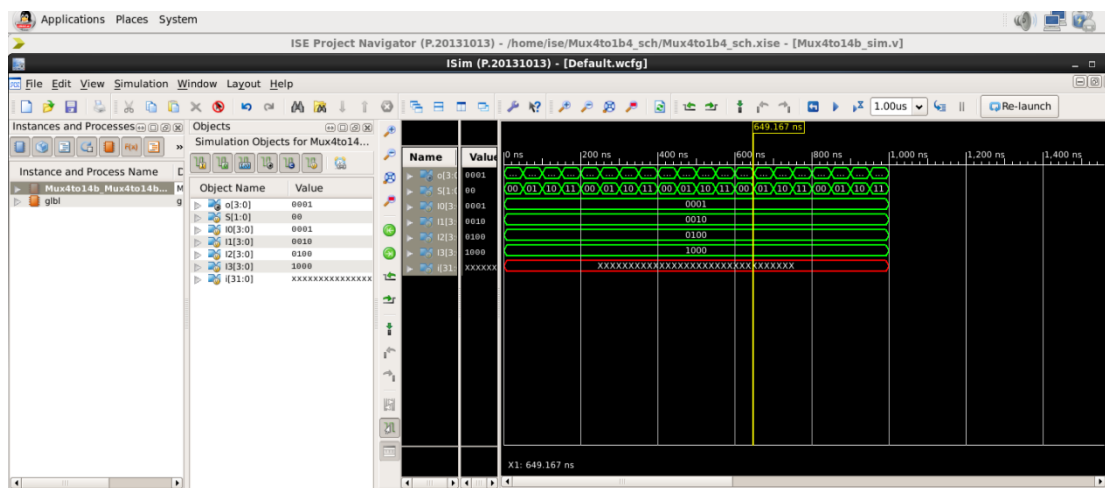


实验仿真波形如上

对应的 Verilog 仿真代码如下：

```
// Verilog test fixture created from schematic
/home/ise/Mux4to1b4_sch/Mux4to14b.sch - Mon Oct 31 08:10:59 2022
`timescale 1ns / 1ps
module Mux4to14b_Mux4to14b_sch_tb();
    reg [1:0] S;
    reg [3:0] I0;
    reg [3:0] I1;
    reg [3:0] I2;
    reg [3:0] I3;
    wire [3:0] o;
```


DisplaySync 自主作图如上

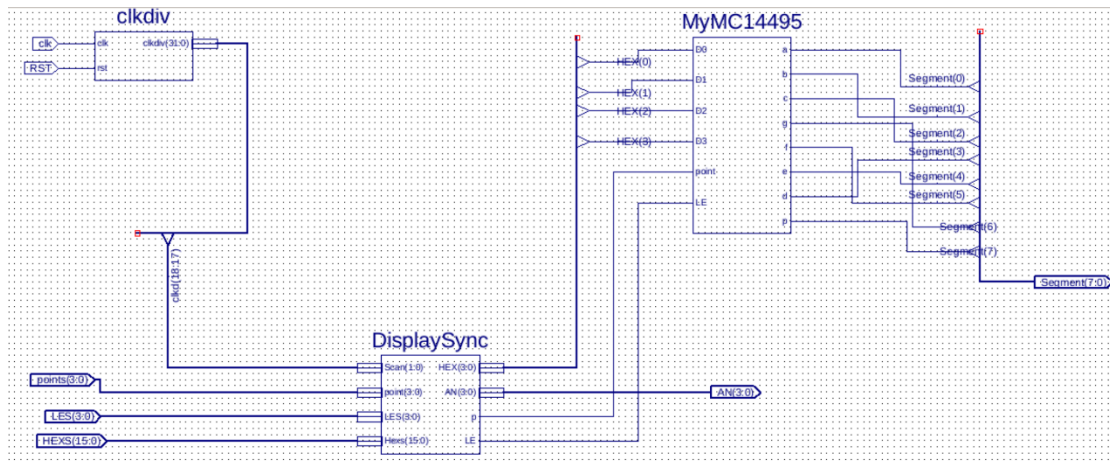

DispNum 自主作图如上

Top.v Verilog 代码如下:

```
module top(input wire clk,
    input wire [7:0] SW,
    input wire [3:0] btn,
    output wire [3:0] AN,
    output wire [7:0] SEGMENT,
    output wire BTNX4
);
    wire [15:0] num;
    CreateNumber c0(btn,num);
    DispNum d0(clk, num, SW[7:4], SW[3:0], 1'b0, AN, SEGMENT);
    assign BTNX4 = 1'b0; //Enable button inputs
endmodule
```

CreateNumber.v, Verilog 代码如下:

```
module CreateNumber(
    input wire [3:0] btn,
    output reg [15:0] num
);
    wire [3:0] A,B,C,D;
    initial num <= 16'b1010_1011_1100_1101;
    assign A = num[3:0] + 4'd1;
    assign B = num[7:4] + 4'd1;
    assign C = num[11:8] + 4'd1;
    assign D = num[15:12] + 4'd1;
    always @(posedge btn[0]) num[3:0] <= A;
    always @(posedge btn[1]) num[7:4] <= B;
    always @(posedge btn[2]) num[11:8] <= C;
    always @(posedge btn[3]) num[15:12] <= D;
endmodule
```

K7. ucf 如下

```
NET "btn[0]" LOC = W14 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "btn[0]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
NET "btn[1]" LOC = V14 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "btn[1]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
NET "btn[2]" LOC = V19 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "btn[2]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
NET "btn[3]" LOC = V18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "btn[3]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
NET "BTNX4" LOC = W16 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "BTN[0]" LOC = AF13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;#SW[14]
NET "BTN[1]" LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;#SW[15]
NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#a
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#b
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#c
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#d
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#e
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#f
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#g
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#point
NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SW[0]" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[1]" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[2]" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[3]" LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[4]" LOC = Y13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[5]" LOC = Y12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[6]" LOC = AD11 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[7]" LOC = AD10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
```

注：该实验已经在 2022.10.31 晚由助教验收通过

三、实验结果与分析

实验结果和预测结果一样，实验操作正确无误，成功地实现了对灯的控制。

四、讨论、心得 （选填）

实验过程中我体会到要认真对待每一次操作，正如我多次因为不小心而操作不熟练使得实验进程受阻。